

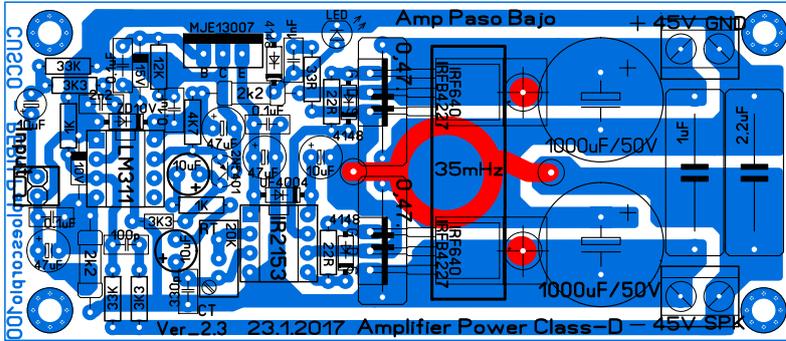


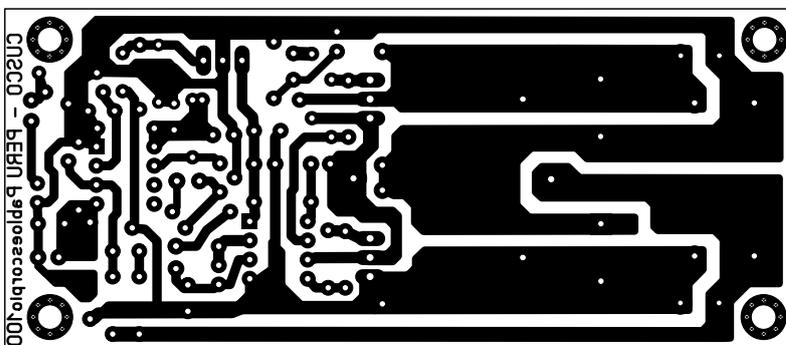
COMO INDUCTOR DE SALIDA USE EL EI33 A UNA FRECUENCIA DE 35uHz



ESTE CIRCUITO ESTA VISTO DE ABAJO

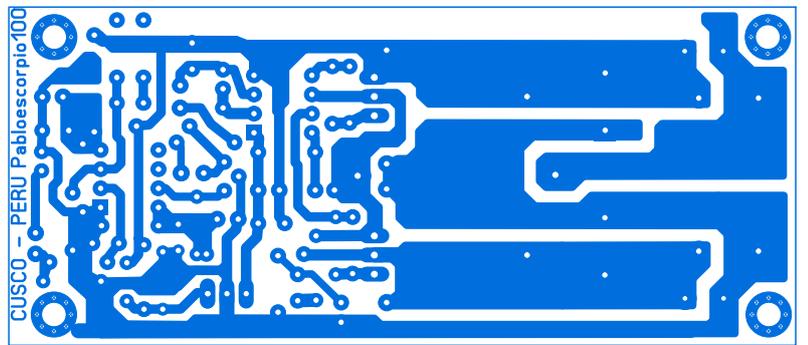

Listo para Planchar

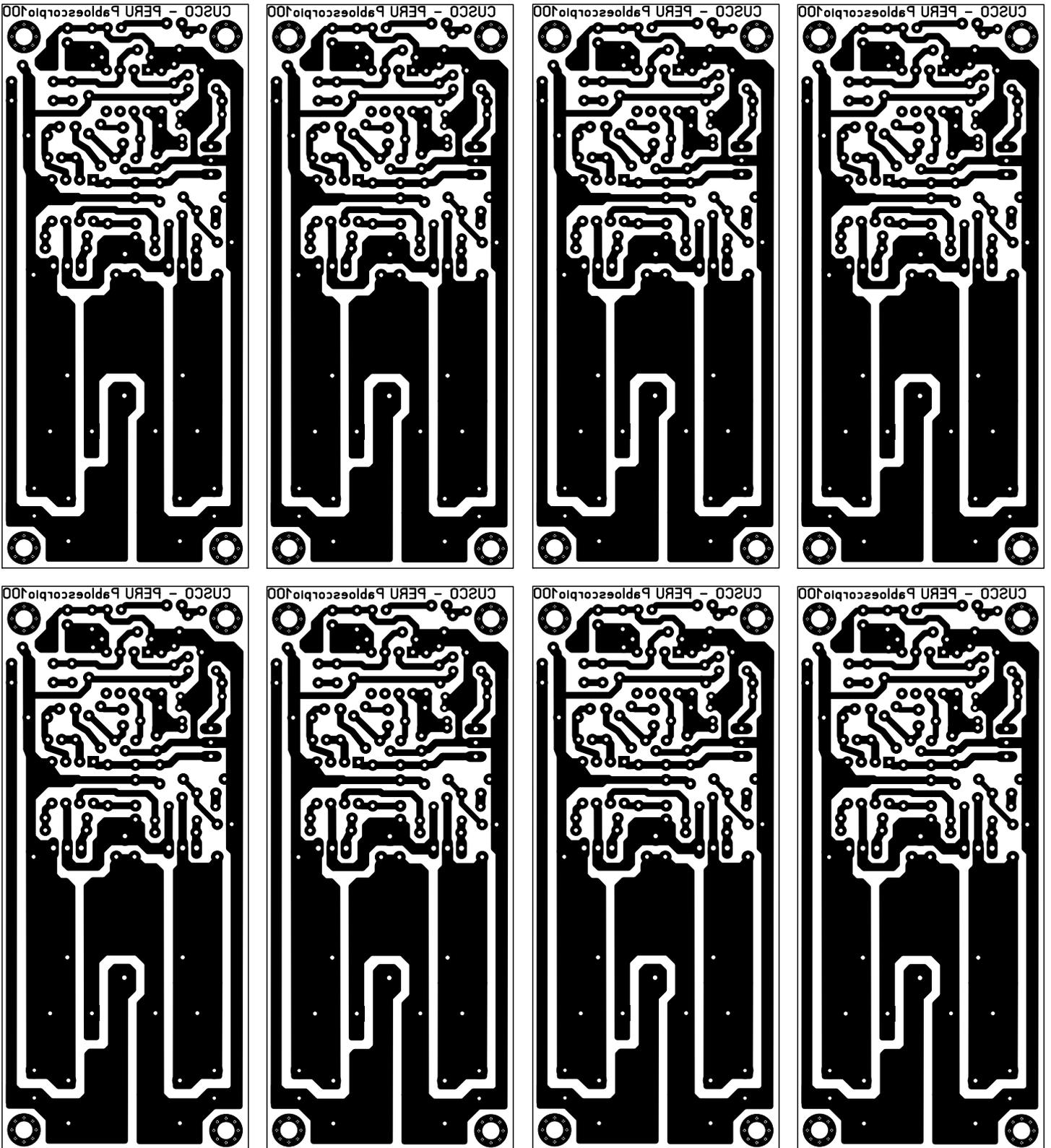

IMPRIMIR AL 100% TAMAÑO REAL LISTO PARA PLANCHAR

CLASS D IR2153 LM311 IRFB4227 2017 EI33

DESDE CUSCO EL OMBLIGO DEL MUNDO

PARA MIS AMIGOS DE FORO DE ELECTRONICA

Si alguien le interesa seguir investigando este circuito lo saque de este foro

<http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=118180&start=300>

SI TIENEN ALGUN CIRCUITO COMPARTANLO ASI APRENDEREMOS MAS TODOS